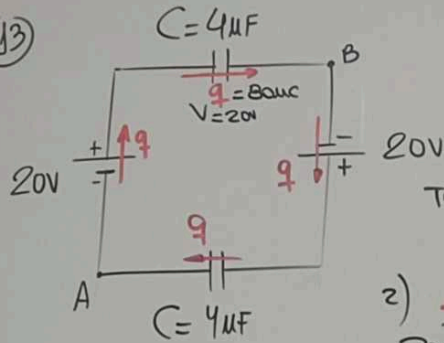


TRIBUTOS

(13)



TEOREMA DE LA TRAYECTORIA

1)

$$\underbrace{\sum V}_{\text{BATERIAS}} = \underbrace{\sum \frac{q}{C}}_{\text{CONDENSADOR}}$$

$$20 + 20 = \frac{q}{4} + \frac{q}{4}$$

$$\frac{q}{4} = 80\mu C$$


2)

$$V_A + 20 - 20 = V_B$$




$$V_A - V_B = 0$$

(14)

DATOS: $C = 10\mu F$
 $V_{AB} = 30V$

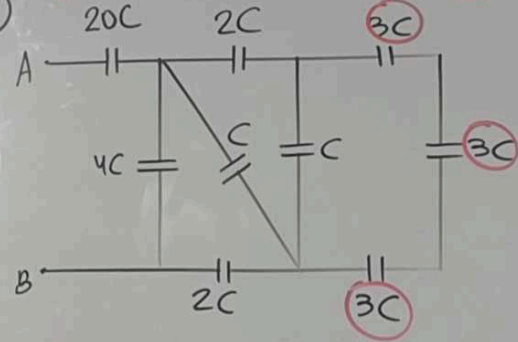

SERIE: $\frac{3C}{3} = C$


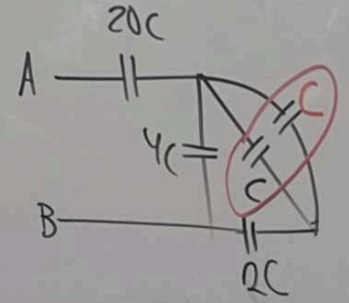
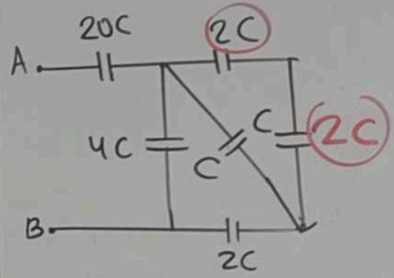
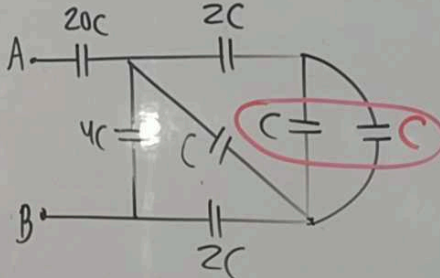


V =


(TOSCANO)

Robustos: A
MAYAR (6K)


(TOSCANO)

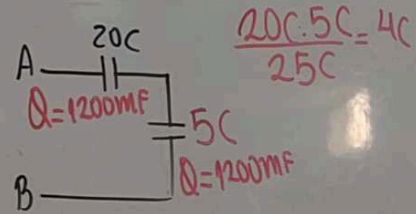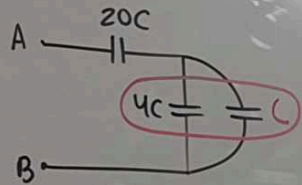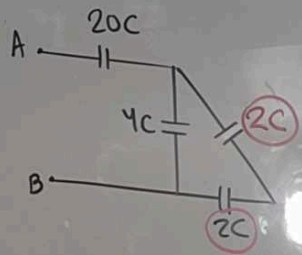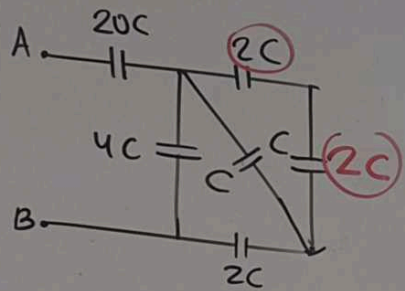

$$\frac{20C \cdot 5C}{25C} = 4C$$

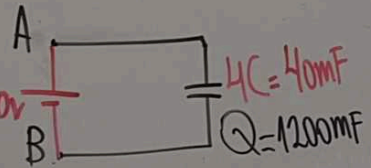


$$V = 30V$$

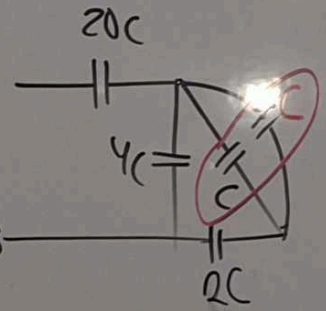

42

MITAD

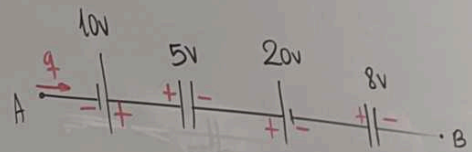

$$V_A + 10 - 5 - 20 - 8 = V_B$$

$$V_A - V_B = 23V$$


X Conjugado:
 Ama: Sua, Ladrón y Norayak
 Quella: Ocho
 Lulla: Mentiroso
 Silex: Asno
 Macia: Gay

TRIBUTOS

(38)



$$C_1 > C_2 > C_3 > C_4$$

$$10 \quad 6 \quad 4 \quad 3$$

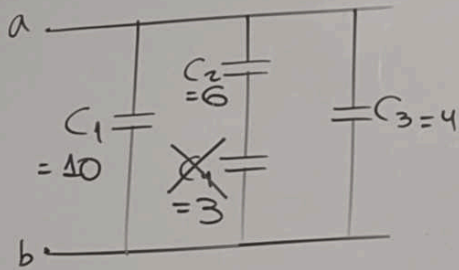

$$U = \frac{1}{2} C V^2$$

(40)

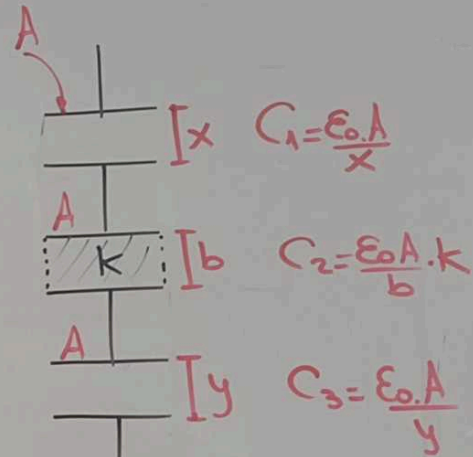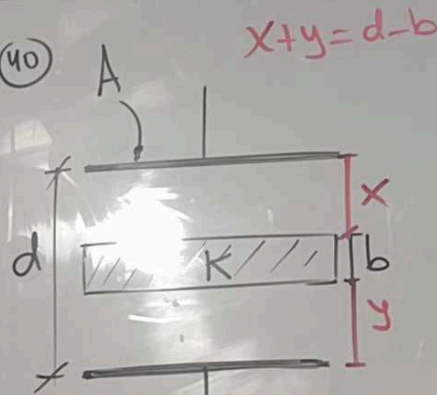

$$\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} = \frac{1}{C_{eq}}$$

$$\frac{x}{\epsilon_0 A} + \frac{b}{\epsilon_0 A k} + \frac{y}{\epsilon_0 A} = \frac{1}{C_{eq}}$$

$$\frac{(d-b)}{\epsilon_0 A} + \frac{b}{\epsilon_0 A k} = \frac{1}{C_{eq}}$$

$$\frac{k(d-b) + b}{\epsilon_0 A k} = \frac{1}{C_{eq}}$$



$$C_{eq} = \frac{\epsilon_0 A k}{k(d-b) + b}$$

Robustus: A

M. RAYAR (6K)

(TOSCANO)

(41)

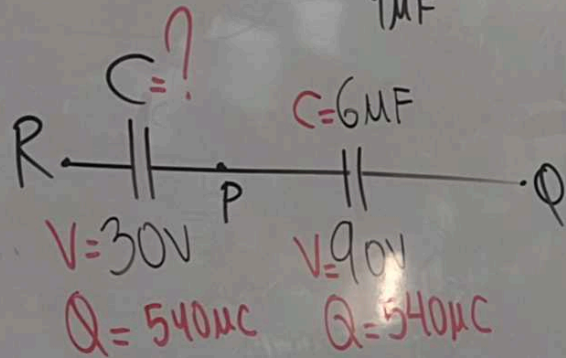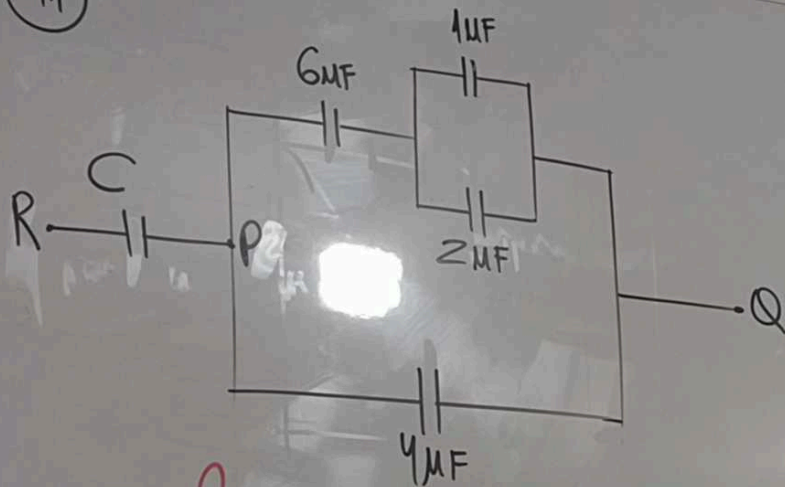


$$C = \frac{Q}{V} = \frac{540}{30} = 18\mu F$$

42

MITAD



(46)

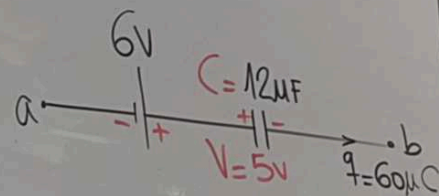

$$V_a + 6 - 5 = V_b$$

$$V_a - V_b = -1V$$

(42)

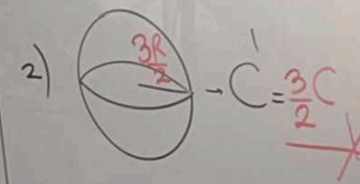
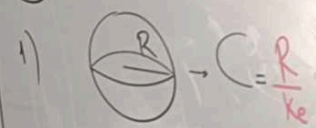


(2)


LA LADRON Y NORAYAR
MELLA OCHO
MELLA MENTRO

TRIBUNOS

(35)

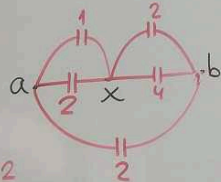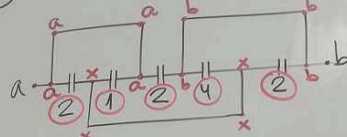


$$\frac{3 \times 6}{3+6} = 2$$

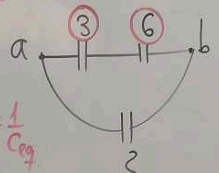

$$\frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \frac{1}{C_{eq}}$$

$$C_{eq} = 2$$

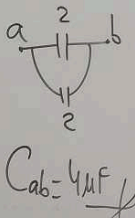

$$C_{ab} = 4 \mu F$$

(52)

$$C = 10 \mu F, \quad 5 = 50 \mu F$$

$$Q = 100 \mu C$$



$$V = \frac{Q}{C}$$

$$V = \frac{100}{50}$$


$$V = 2V$$



(54)

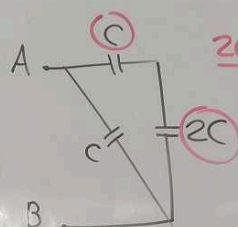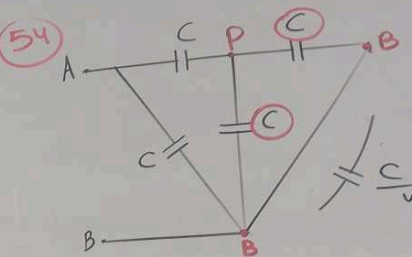


$$\frac{2C \cdot C}{3C} = \frac{2C}{3}$$

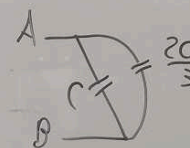

$$C_{AB} = \frac{5C}{3} = \frac{5(3)}{3} = 5 \mu F$$

(41)

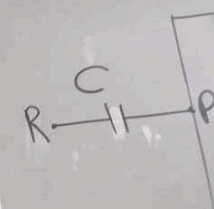

$$C = \dots$$



$$V = 30$$

$$Q = \dots$$

Robustus: A
M. KAYAR (6K)

(TOSCANO)


(19)

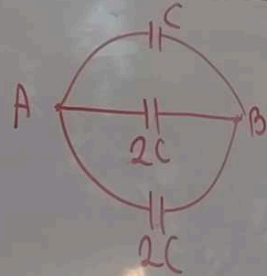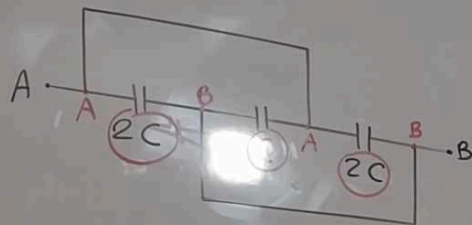

$$C_{AB} = 5C$$

$$= \frac{5(3)}{3} = 5\mu F$$

(50)

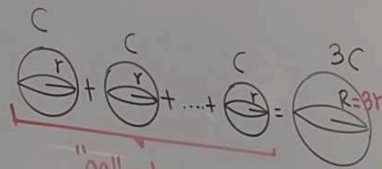

"n" gotas


$$\frac{4}{3}\pi r^3 \times n = \frac{4}{3}\pi (nr)^3$$

$$r^3 \cdot n = 27r^3$$

$$n = 27$$


MITAD

(45)

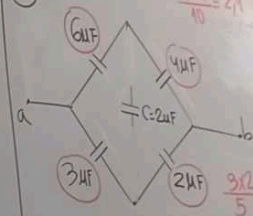


$$\frac{6 \times 4}{10} = 2.4$$

$$\frac{3 \times 2}{5} = 1.2$$

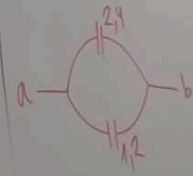

$$C_{ab} = 3.6\mu F$$

(36)

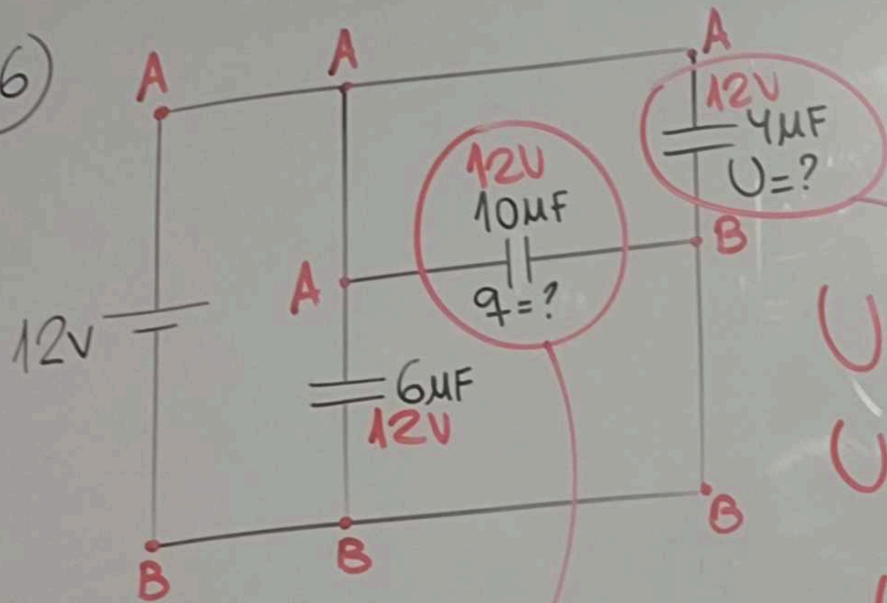

12V
10μF
q=?

12V
4μF
U=?

$$U = \frac{1}{2} C V^2$$

$$U = \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot (12)^2$$

$$U = 288 \mu J$$



$$q = C V$$

$$q = 120 \mu C$$

A.


B

19

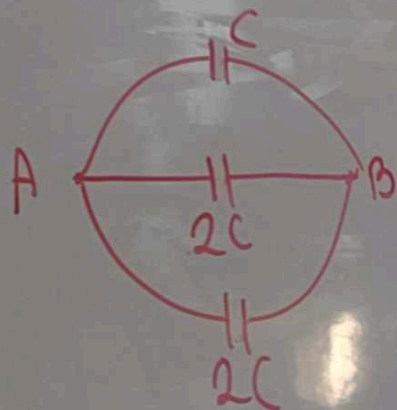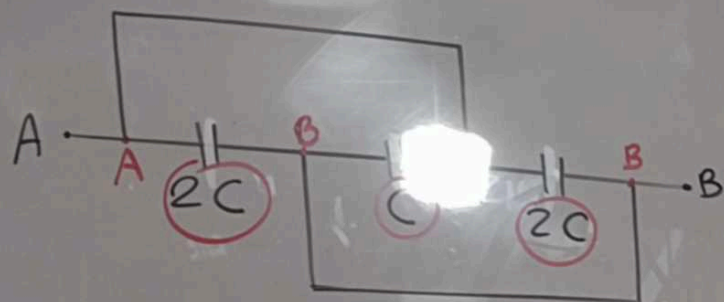

$$C_{AB} = 5C$$

50

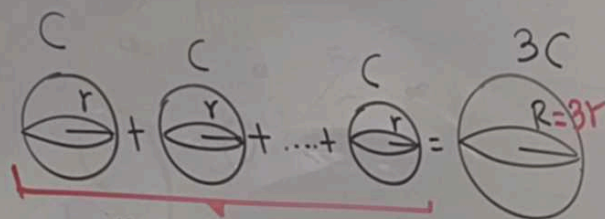

"n" gotas



$$\frac{4}{3}\pi r^3 + \dots + \frac{4}{3}\pi (3r)^3$$

$$r^3 \cdot n = 27r^3$$

$$n = 27$$

MITAD



45

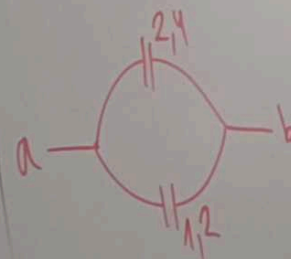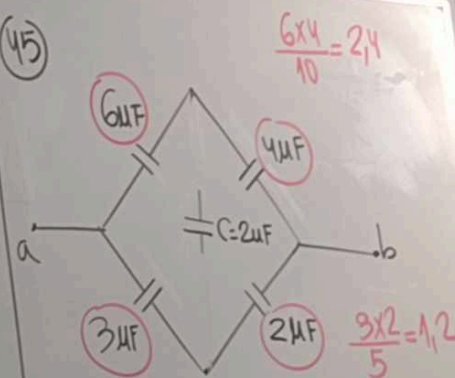


$$C_{ab} = 3.6 \mu F$$

X Concho Mero:
 AMA: SVA: LADRÓN Y
 QUELLA: OCHO NO RAYAR
 LULLA: MENTIRAS
 SIZ: ...

(54)

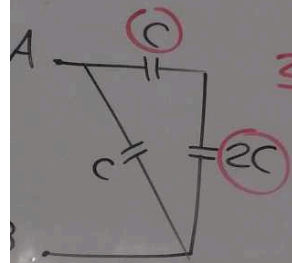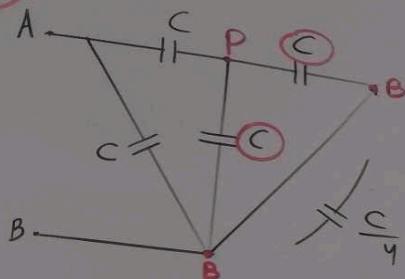


$$\frac{2C \cdot C}{3C} = \frac{2C}{3}$$

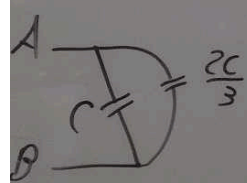

$$C_{AB} = \frac{5C}{3} = \frac{5(3)}{3} = 5\mu F$$

(TOSCANO)

(41)

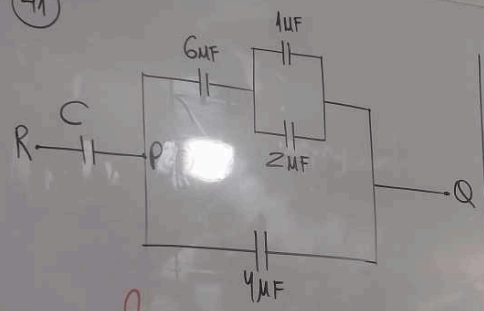

$$C = ?$$

$$V = 30V \quad V = 10V$$

$$Q = 540\mu C \quad Q = 540\mu C$$

$$C = \frac{Q}{V} = \frac{540}{30} = 18\mu F$$

(46)

$$6V$$

$$C = 12\mu F$$


$$V = 5V$$

$$Q = 60\mu C$$

$$V_a + 6 - 5 = V_b$$

$$V_a - V_b = -1V$$

(42)

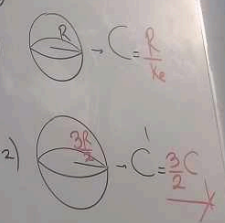

X

Conduzione

Ampl

50V 1A20V Y

Quella 2000

Quella 1000

50V 1A20V

100V 1A20V