


## ELECTRODINÁMICA

ESTUDIA LAS CARGAS ELÉCTRICAS  
EN MOVIMIENTO.


### CORRIENTE ELÉCTRICA:

FLUJO DE CARGAS ELÉCTRICAS QUE  
PASAN POR EL CONDUCTOR.

### CORRIENTE REAL

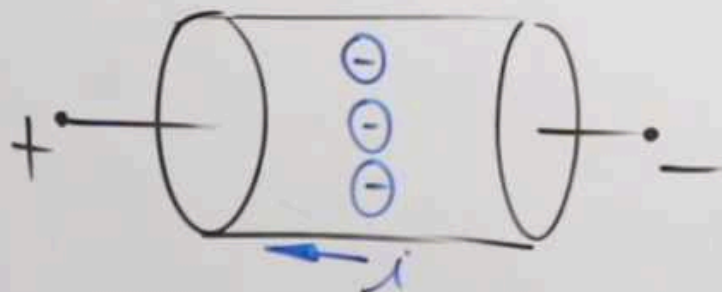

### CORRIENTE CONVENCIONAL

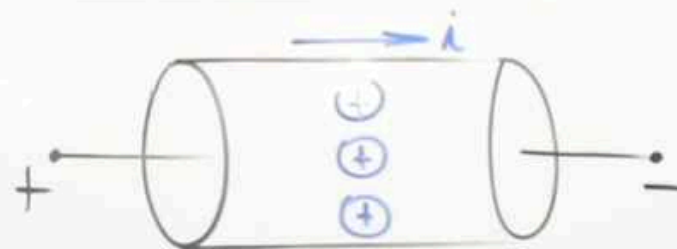

### INTENSIDAD DE LA CORRIENTE ELÉCTRICA (i)

$$i = \frac{q}{t}$$

q: CARGA ELÉCTRICA (Coulomb = C)


t: TIEMPO (s)

i: INTENSIDAD DE LA CORRIENTE ELÉCT. (AMPERE = A)

NOTA:

$$1A = \frac{1C}{s}$$

# LEY DE OHM:

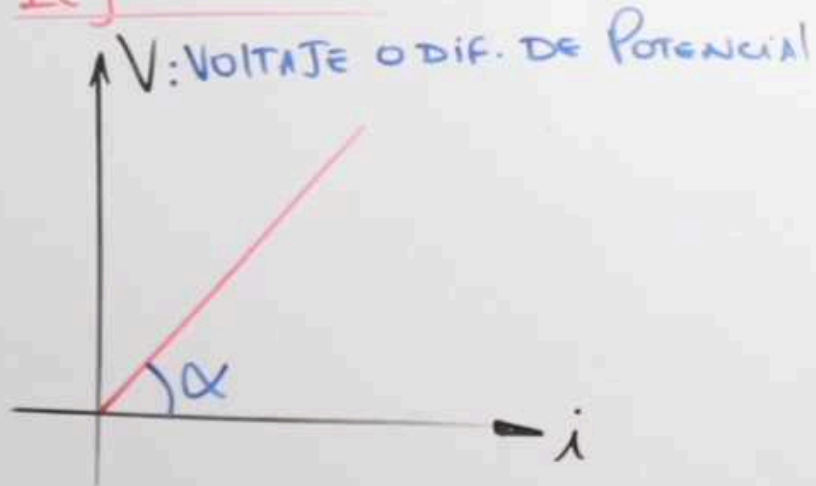

$$\text{tg} \alpha = \frac{V}{i} = R \Rightarrow V = i \cdot R$$

$R = \text{RESISTENCIA ELÉCTRICA (OHMIO} = \Omega)$


V: VOLTAGE (VOLTIO)

## Ley de OHM:



V: VOLTAGE (VOLTIO)

## Ley de Poulliet:

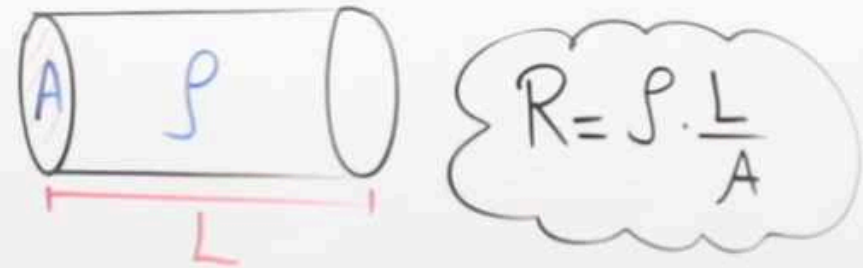

L: LONGITUD (m)

A: ÁREA DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL (m<sup>2</sup>)

ρ: RESISTIVIDAD ELÉCTRICA (Ω.m)

POTENCIA CONSUMIDA: (P)

$$P = V \cdot i$$

$$P = i^2 \cdot R$$

$$P = \frac{V^2}{R}$$

S.I.

P (Watt = Vatio)  
P (W)

→

Efecto Joule:






POTENCIA CONSUMIDA

$$P = V \cdot i$$

$$P = i^2 \cdot R$$

$$P = \frac{V^2}{R}$$

EFFECTO Joule:

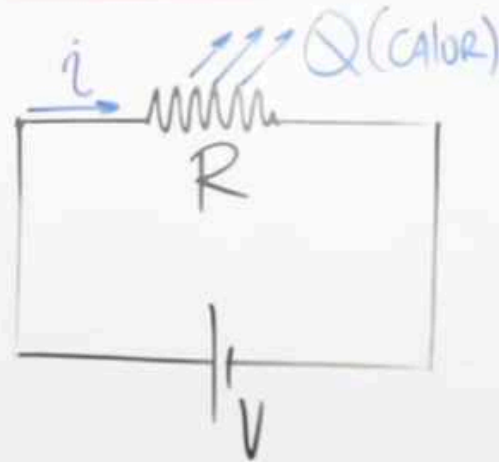


$$Q = P_{OT} \cdot t$$

$$Q = i^2 R \cdot t \quad (\text{Joule})$$

$$Q = 0,24 i^2 R t \quad (\text{CALORIAS})$$

## ASOCIACIÓN DE RESISTENCIAS ELÉCTRICAS:


### 1) SERIE:

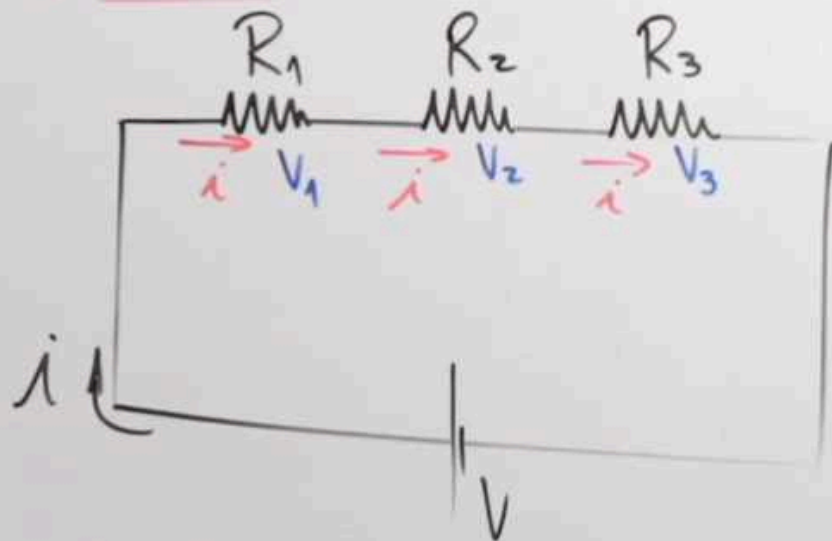

$$✓ V_1 + V_2 + V_3 = V$$

$$✓ R_{eq} = R_1 + R_2 + R_3$$

### 2) PARALELO:

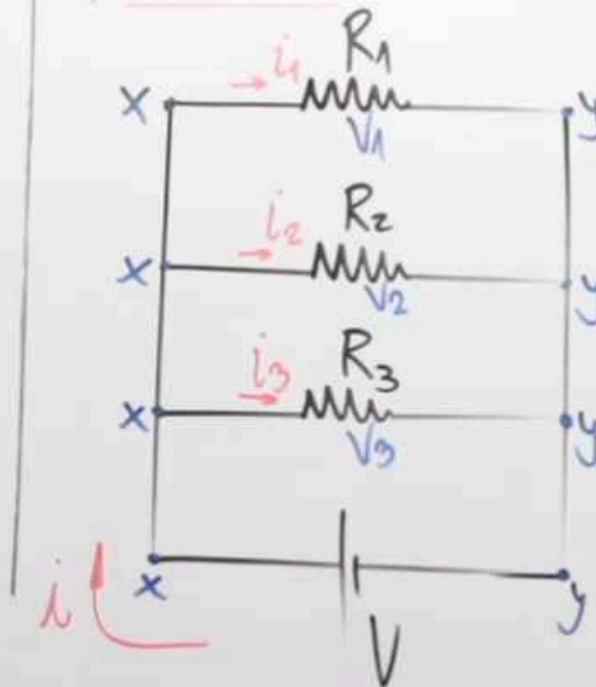

$$✓ V_1 = V_2 = V_3 = V$$

$$✓ i_1 + i_2 + i_3 = i$$

$$✓ \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} = \frac{1}{R_{eq}}$$


✓ Si SON 2 RESIST.

$$R_{eq} = \frac{R_1 \times R_2}{R_1 + R_2}$$

✓ Si "n" RESIST. IGUALES.

$$R_{eq} = \frac{R}{n}$$

# PUENTE DE WENSTHONE :

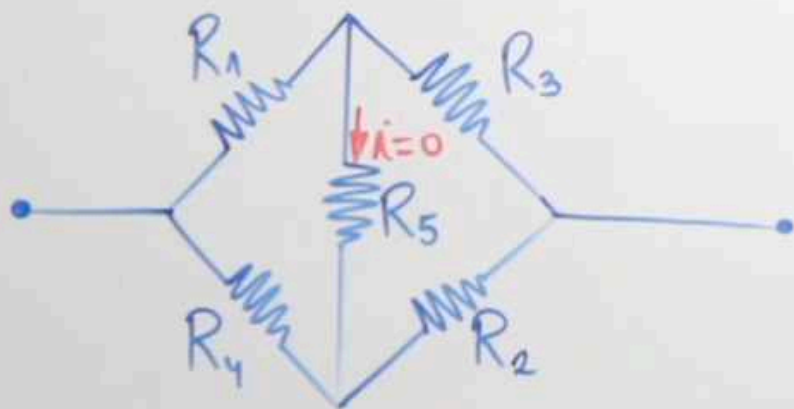

$$Si: (R_1 \times R_2 = R_3 \times R_4)$$


→  $R_5$  SE DESCONECTA.

## LEYES DE KIRCHOFF :

### 1) LEY DE LOS NODOS :

$$\sum i_{ENTRAN} = \sum i_{SALE}$$

Ej.

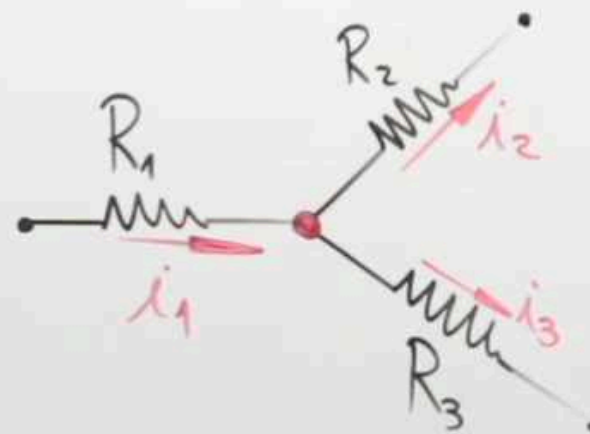


## 2) Ley de los Voltajes o MALLAS

$$\sum V_{\text{Totales}} = 0$$

Circuitos Simples
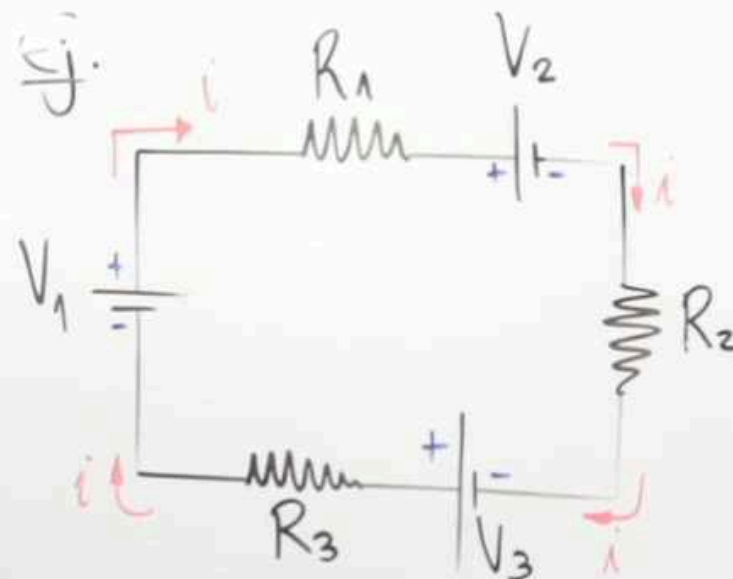
$$\underbrace{\sum V}_{\text{BATERÍAS}} = \underbrace{\sum iR}_{\text{RESISTENCIAS}}$$




$$\sum V = \sum iR$$

$$V_1 - V_2 + V_3 = iR_1 + iR_2 + iR_3$$



# TEOREMA DE LA TRAYECTORIA :

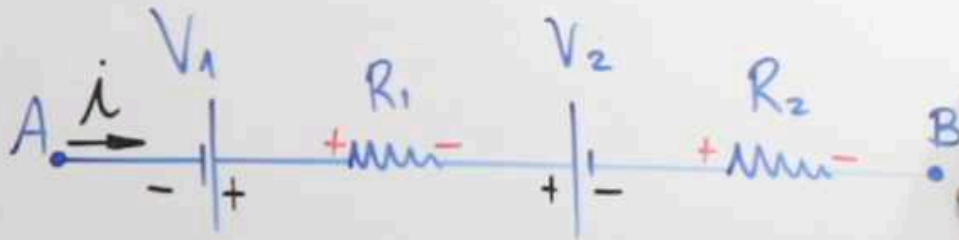

$$V_A + V_1 - iR_1 - V_2 - iR_2 = V_B$$

# SEMANA 13 FISICA PARTE 1

ELITE CLASS  
VIRTUAL

①

$$i = 16 \text{ mA} = 16 \times 10^{-3} \text{ A}$$

$$t = 10 \text{ min} = 600 \text{ s}$$

$$n = ?$$

$$*) q = i \cdot t$$

$$q = (16 \times 10^{-3})(600)$$

$$q = 96 \times 10^{-1} \text{ C}$$

$$*) n = \frac{q}{|e|} = \frac{96 \times 10^{-1} \text{ C}}{1,6 \times 10^{-19} \text{ C}} = 6 \times 10^{19}$$

②

$$A = 1 \text{ mm}^2 = 10^{-6} \text{ m}^2$$



$$L = 50 \text{ cm}$$

$$L = 5 \times 10^{-1} \text{ m}$$

$$R = 0,05 \Omega$$

$$\rho = ?$$


$$R = \rho \cdot \frac{L}{A} \rightarrow \rho = \frac{R \cdot A}{L}$$

$$\rho = \frac{(\cancel{5} \times 10^{-2})(10^{-6})}{\cancel{5} \times 10^{-1}} = \frac{10^{-8}}{10^{-1}}$$

$$\rho = 10^{-7}$$



(3)

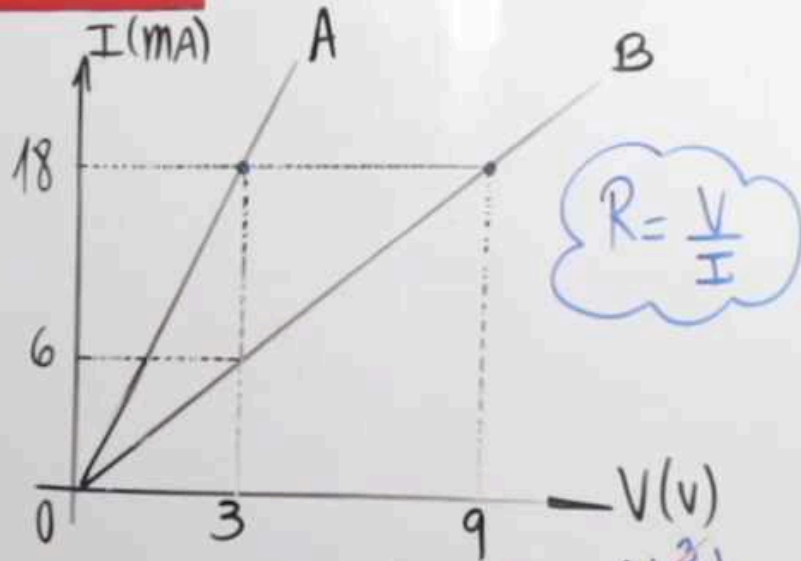

$$R_A = \frac{3}{18 \times 10^{-3}} \Omega = \frac{10^3}{6} \Omega$$

$$R_B = \frac{9}{18 \times 10^{-3}} \Omega = \frac{10^3}{2} \Omega$$

$$\frac{R_A}{R_B} = \frac{\left(\frac{10^3}{6}\right)}{\left(\frac{10^3}{2}\right)} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

(4)  $T_0 = 0^\circ\text{C} \rightarrow R_0 = 5 \Omega$

$T_F = 100^\circ\text{C} \rightarrow R_F = ?$

$\alpha = 0,005^\circ\text{C}^{-1} = 5 \times 10^{-3}^\circ\text{C}^{-1}$


$R_F = R_0(1 + \alpha \cdot \Delta T)$

$R_F = 5(1 + 5 \times 10^{-3} \times 100)$

$R_F = 5(1 + 0,5)$

$R_F = 7,5 \Omega$

⑤


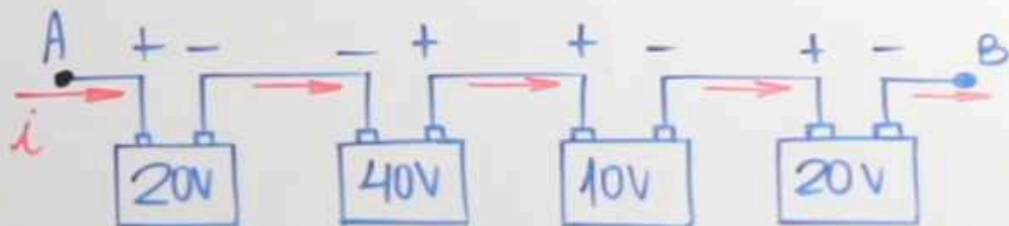


$$V_A - 20 + 40 - 10 - 20 = V_B$$

$$V_A - 10 = V_B$$

$$\rightarrow V_A - V_B = 10V$$


⑥

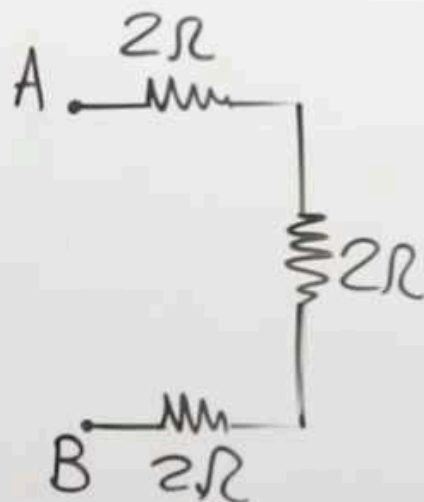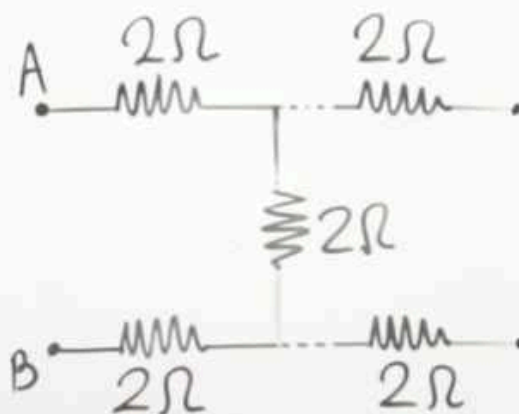

$$\therefore R_{AB} = 2 + 2 + 2$$



$$= \underline{6\Omega}$$



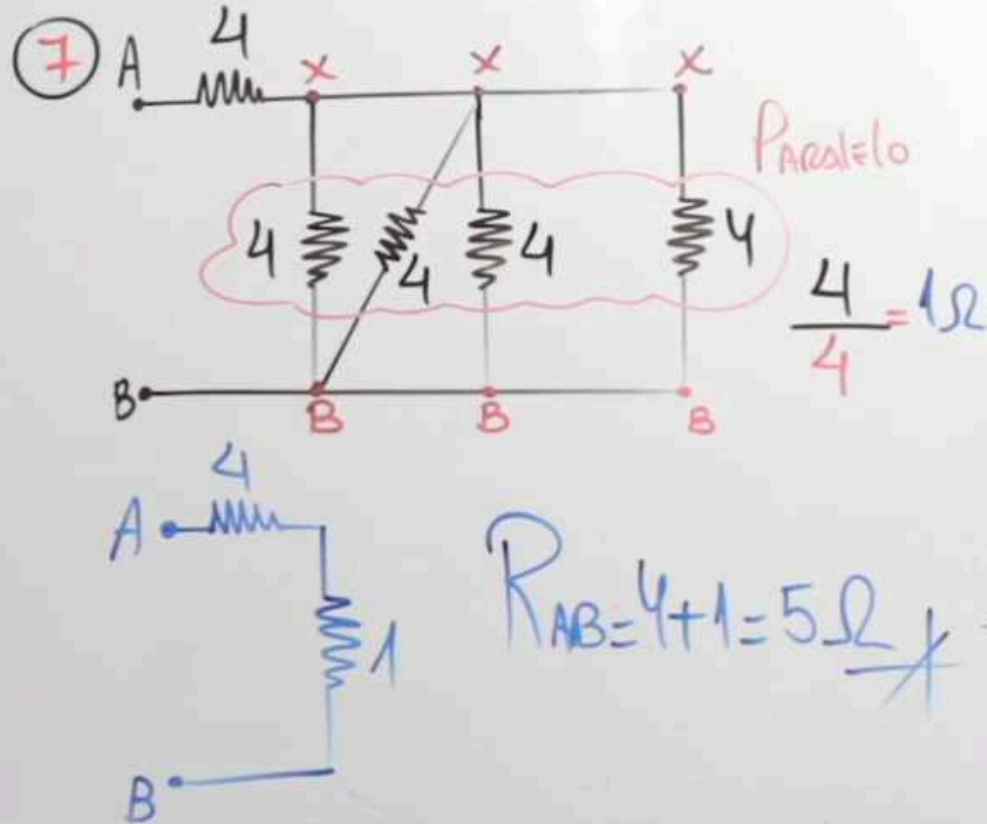



PRACTICA DE CLASE

③

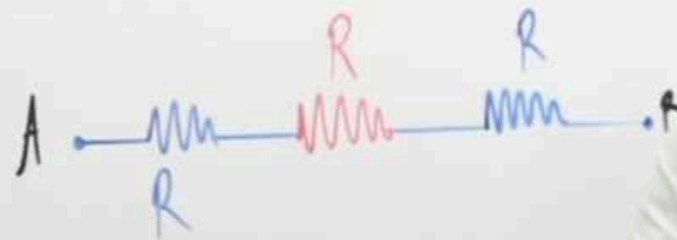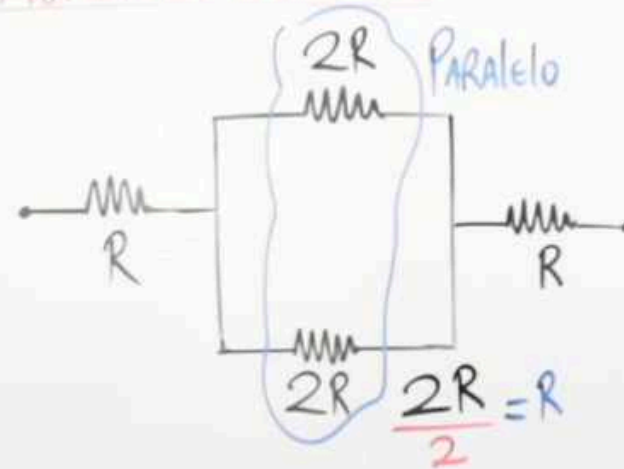

$$R_{AB} = R + R + R = 3R$$



(4)

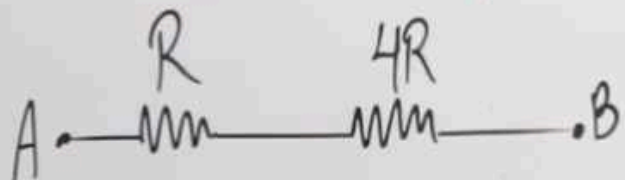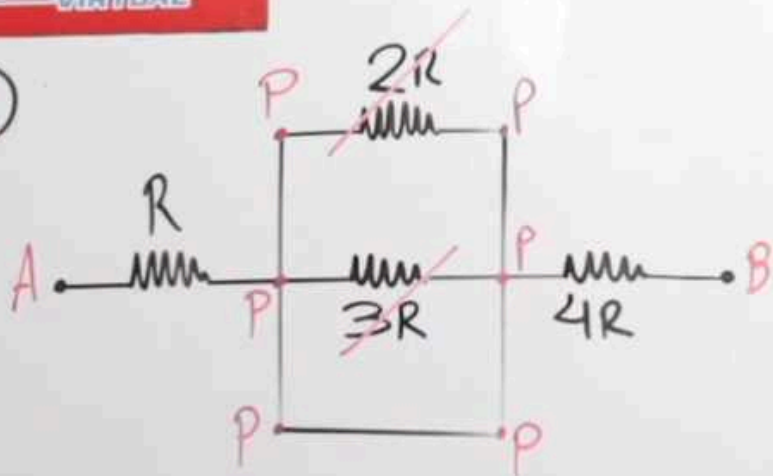

$$R_{AB} = 5R$$

(5)


$$V_{PQ} = 24V$$

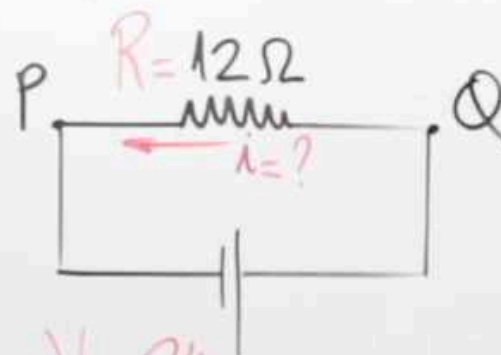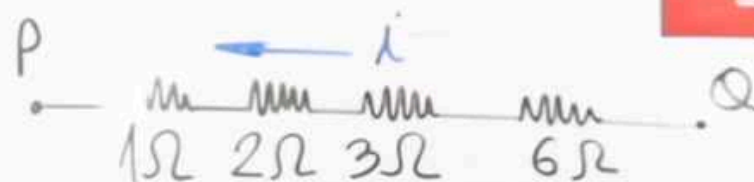

$$V = 24V$$

$$V = iR \rightarrow 24 = i(12)$$


$$\boxed{i = 2A}$$

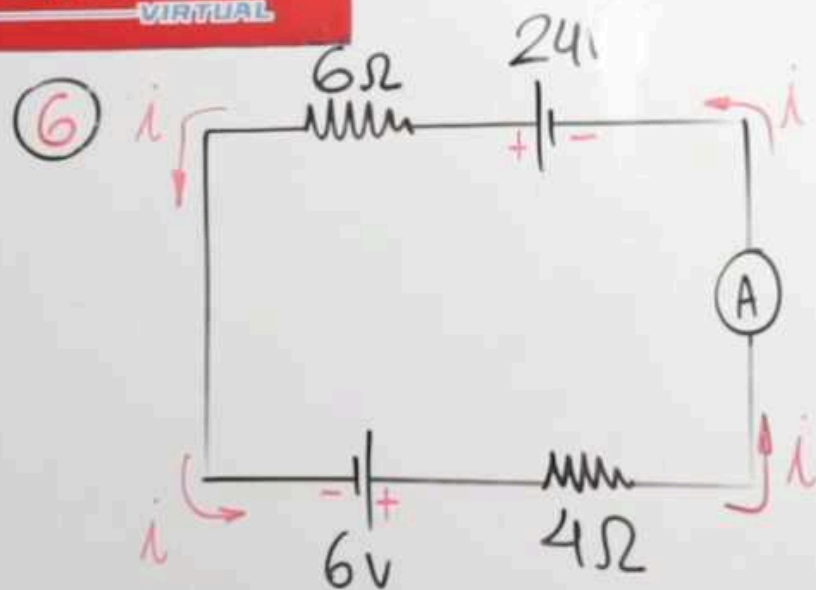

$$\sum V = \sum iR$$

$$24 + 6 = 6i + 4i \rightarrow \boxed{i = 3A}$$

⑦

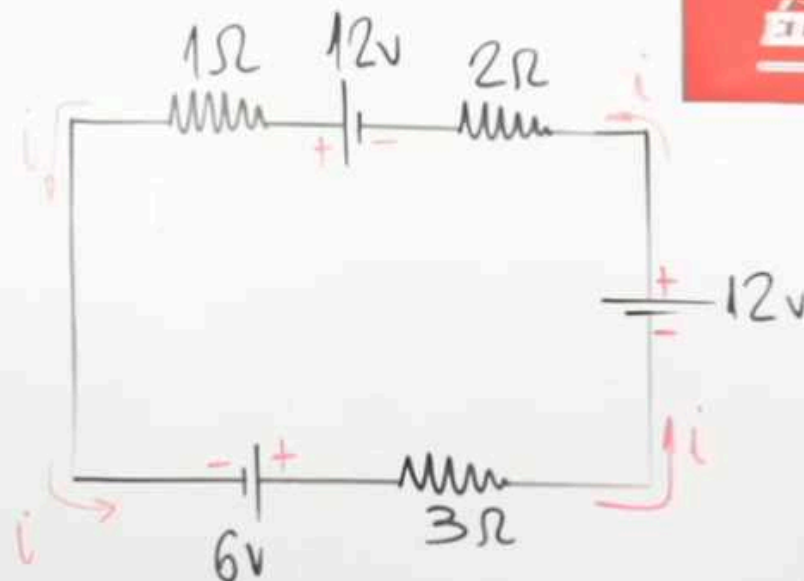


$$\sum V = \sum iR$$


$$12 + 6 + 12 = 3i + 2i + 1i$$

$$30 = 6i$$

$$i = 5A$$

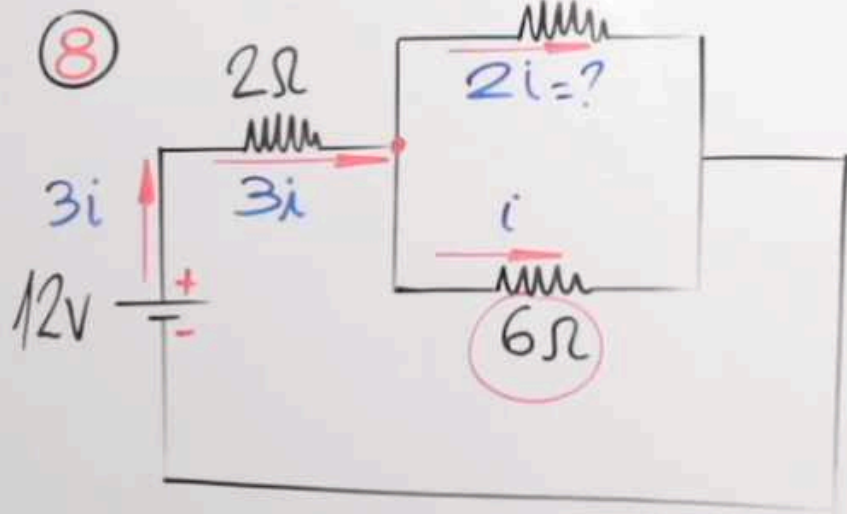

$$\frac{3 \times 6}{3 + 6} = 2$$

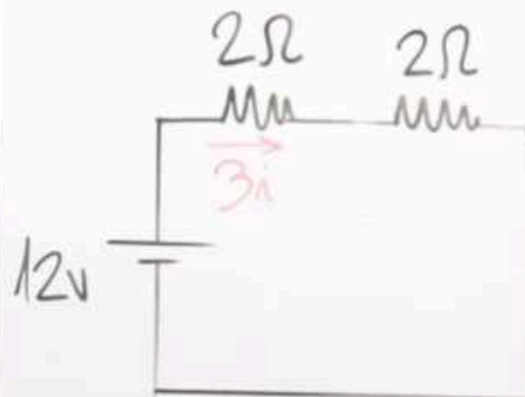

$$V = iR$$

$$12 = (3i)(2 + 2)$$


$$i = 1A$$

Rpta:


$$2i = 2(1) = 2A$$



(10)

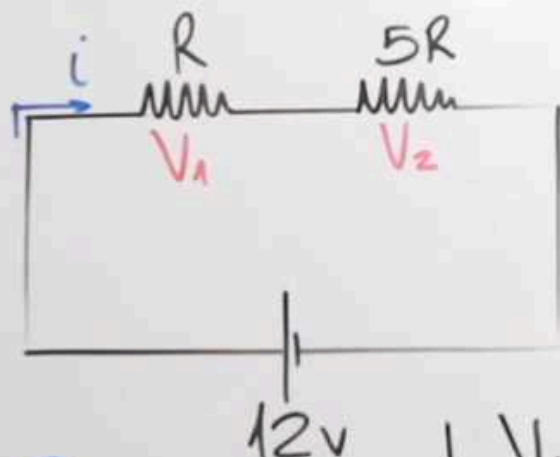

$$V_1 + V_2 = 12$$

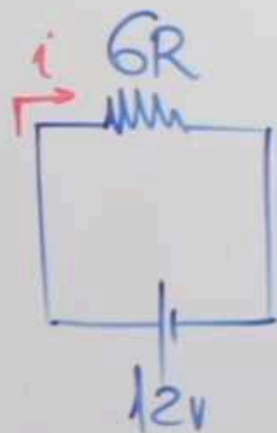

$$V = iR$$



$$12 = i(6R)$$

$$2 = iR$$

$$V_1 = iR = 2V$$

$$V_2 = i(5R) = 5(2) = 10V$$

(12)

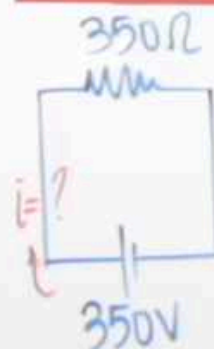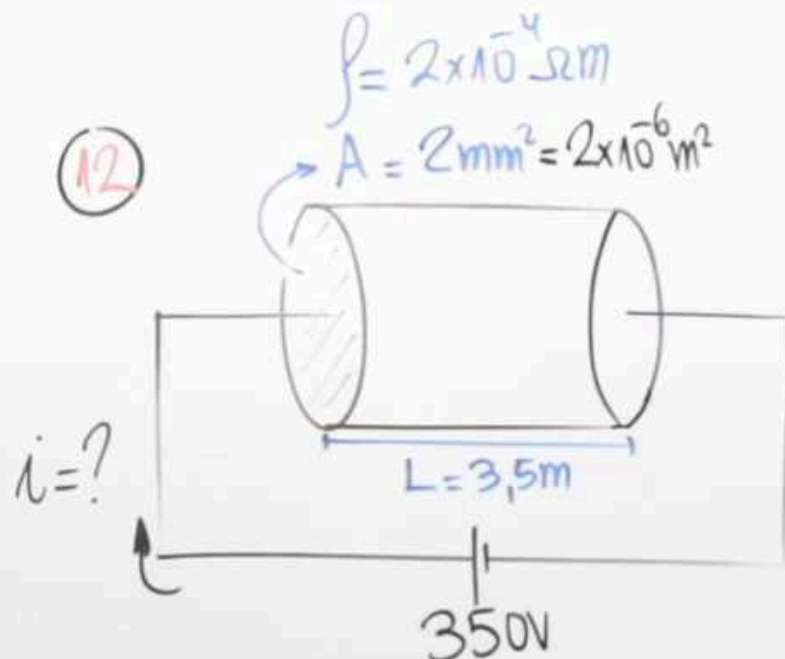


$$*) R = \frac{\rho \cdot L}{A} = \frac{(2 \times 10^{-4})(3.5)}{2 \times 10^{-6}} = 3.5 \times 10^2 = 350 \Omega$$

$$*) V = iR \rightarrow 350 = i(350)$$


$$i = 1A$$

14

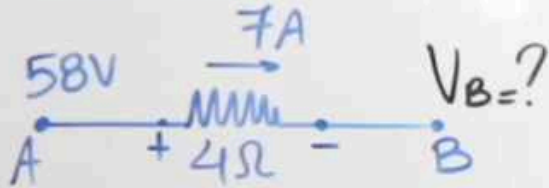

$$\Delta V = iR \Rightarrow 58 - V_B = 7(4)$$


$$V_B = 30V *$$

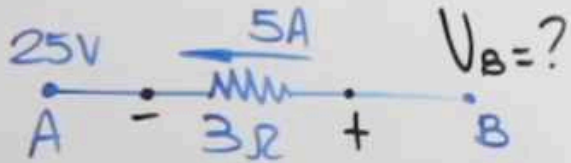

$$\Delta V = iR \Rightarrow V_B - 25 = 5(3)$$

$$V_B = 40V *$$

15

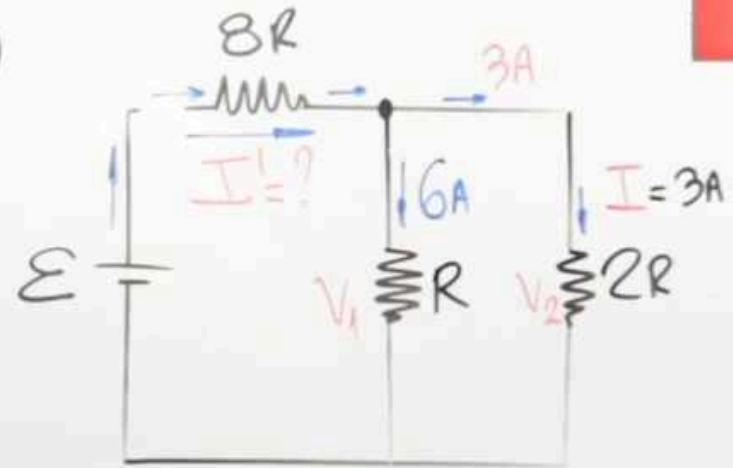

$$V_1 = V_2$$

$$6R = I(2R)$$

$$I = 3A$$

$$I' = 3A + 6A$$

$$I' = 9A$$

16

