

ELECTRODINÁMICA


ESTUDIA LAS CARGAS ELÉCTRICAS EN MOVIMIENTO.

CORRIENTE ELÉCTRICA:


FLUJO DE CARGA ELÉCT. QUE PASA POR EL CONDUCTOR

SENTIDO DE LA CORRIENTE ELÉCT.

1) SENTIDO CONVENCIONAL

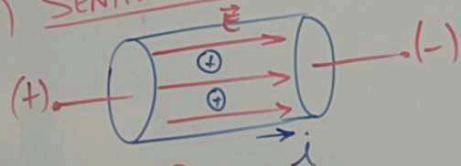

2) SENTIDO REAL:

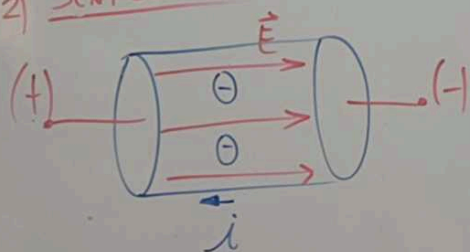

INTENSIDAD DE LA CORRIENTE ELÉCTRICA: (i)


$$i = \frac{q}{t} \quad \frac{S}{I} \quad i (\text{Amperio} = A)$$

q: CARGA ELÉCT. (C)

t: TIEMPO (s)

NOTA: $1 A = 1 \frac{C}{s} = 6,25 \times 10^{18} \frac{e}{s}$

LEY DE OHM

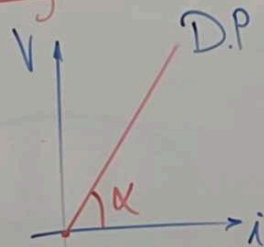


$$\tan \alpha = \frac{V}{i} = R \rightarrow V = i \cdot R$$

V: VOLTAJE o DIF. DE POTENCIAL (VOLTIO = V)

R: RESISTENCIA ELÉCTRICA (OHMIO = Ω)

LEY DE POULLIET

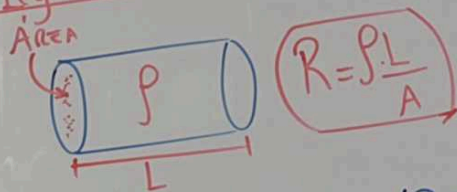

ρ : RESISTIVIDAD ELÉCTRICA ($\Omega \cdot m$)

L: LONGITUD (m)


A: ÁREA DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL (m^2)

POTENCIA CONSUMIDA (P)

$$P = V \cdot i \quad P = i^2 R$$

$$P = \frac{V^2}{R} \quad \frac{S.I.}{P (\text{Watt} = \text{Vatio} = W)}$$

EFFECTO JOULE:

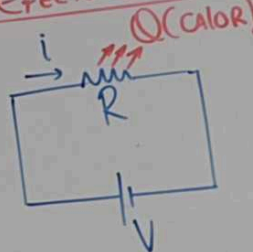

$$Q = P \cdot t$$

$$Q = i^2 R \cdot t \quad (J)$$

$$Q = 0,24 i^2 R t \quad (cal)$$


Joule:
Q (calor)



$r \cdot t$
 $\frac{2}{R} \cdot t$ (J)
 $24i^2 R t$


ASOCIACIÓN DE RESISTENCIAS

1) Serie:

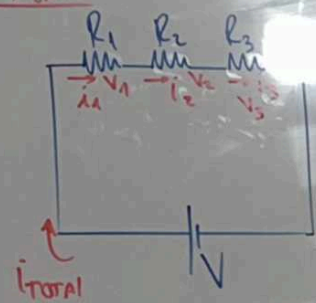

- ✓ $i_1 = i_2 = i_3 = i_{TOTAL}$
- ✓ $V_1 + V_2 + V_3 = V$
- ✓ $R_1 + R_2 + R_3 = R_{equiv.}$

2) Paralelo:

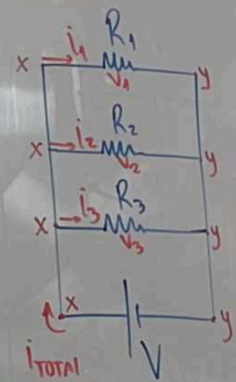

- 1) $V_1 = V_2 = V_3 = V$
- 2) $i_1 + i_2 + i_3 = i_{TOTAL}$
- 3) $\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} = \frac{1}{R_{equiv.}}$


4) Si son 2 resist. EN PARALELO

$R_{eq} = \frac{R_1 \times R_2}{R_1 + R_2}$

Si son "n" resist. IGUALES.

$R_{eq} = \frac{R}{n}$

PUENTE DE WHEATSTONE

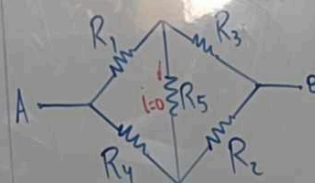


Si: $R_1 \times R_2 = R_3 \times R_4$
→ R_5 se elimina

LEYES DE KIRCHOFF

1) Ley de los Nodos:

$\sum I_{ENTRADA} = \sum I_{SALIDA}$

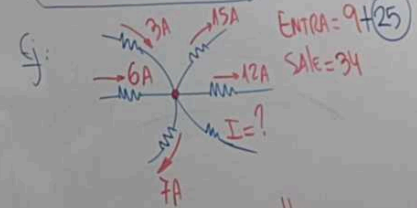


ENTRADA = 9 + 25
SALIDA = 34

2) Ley de los Voltajes o Mallas:

$\sum V = \sum iR$
BATERIAS RESISTENCIAS

→ $30 - 10 = (6 + i)4$
 $20 = 10i$

$i = 2A$

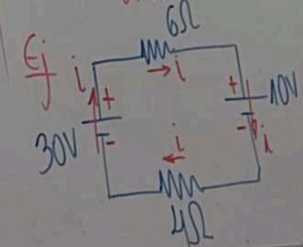

(2) $i = 30A$
 $t = ? \text{ (min)}$
 $q = 4500C$

$$i = \frac{q}{t}$$


$$30 = \frac{4500}{t}$$

$$t = 150s$$

$$t = \frac{150}{60} \text{ min}$$

$$t = 2.5 \text{ min}$$

(3)

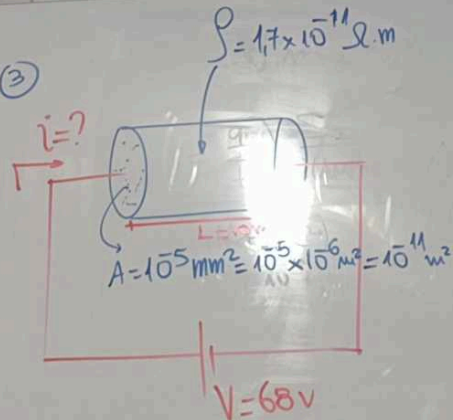

$$R = \frac{\rho L}{A}$$

$$R = \frac{1.7 \times 10^{-11} \times 10}{10^{-11}}$$

$$R = 17 \Omega$$

$$V = iR$$

$$68 = i(17)$$

$$i = 4A$$

(4)

$$t = 1 \text{ min} = 60s$$

$$i = 10A$$

$$R = 5 \Omega$$

$$Q = ? \text{ (kJ)}$$


$$Q = i^2 R t$$

$$Q = 10^2 (5)(60)$$

$$Q = 30000 J$$

$$Q = 30 kJ$$

(5)

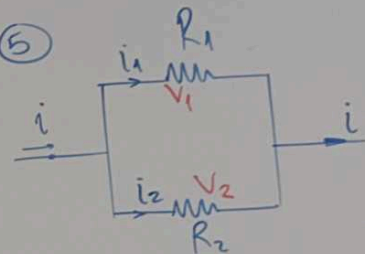

$$V_1 = V_2$$

$$i_1 R_1 = i_2 R_2$$

$$i_1 (3R_2) = i_2 (R_2)$$


$$\frac{i_1}{i_2} = \frac{1}{3}$$

(6)

$$X =$$

⑥



$V_x - V_y$

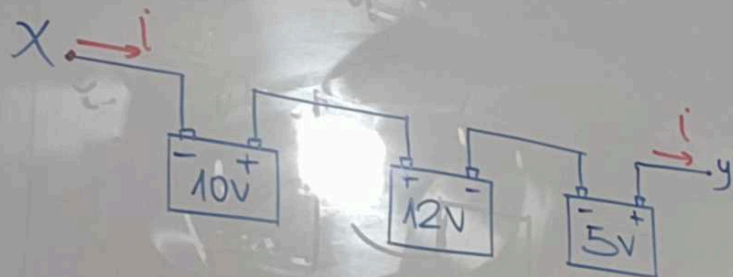

$$V_x + 10 - 12 + 5 = V_y$$

$$V_x - V_y = -3V$$

⑦




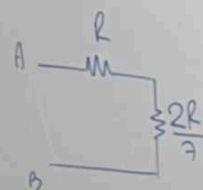
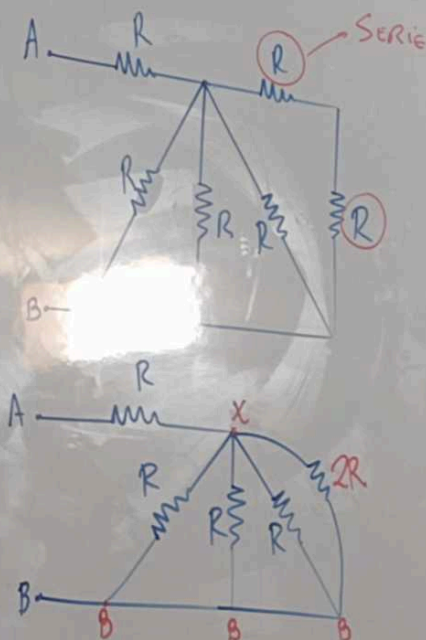


$$R_{eq} = R + \frac{2R}{2}$$

$$= \frac{9R}{7}$$

$$\frac{1}{R} + \frac{1}{R} + \frac{1}{R} + \frac{1}{2R} = \frac{1}{R_{eq}}$$

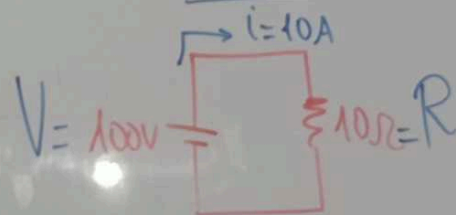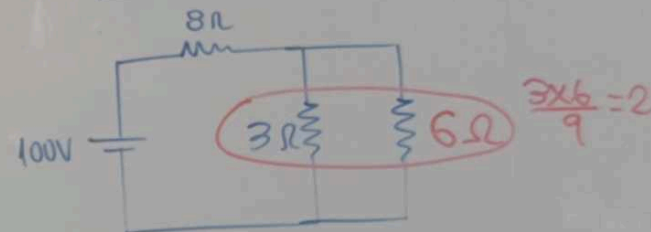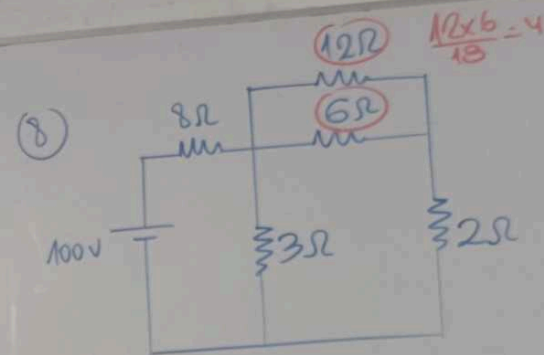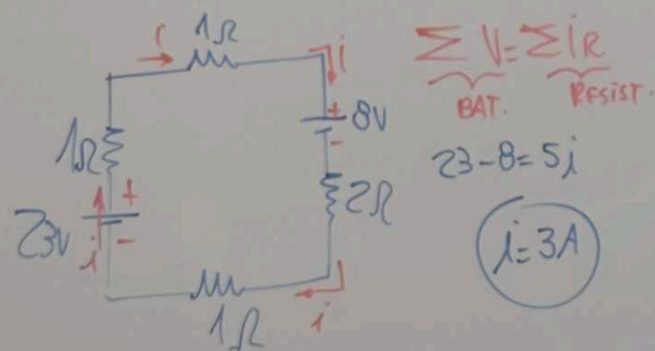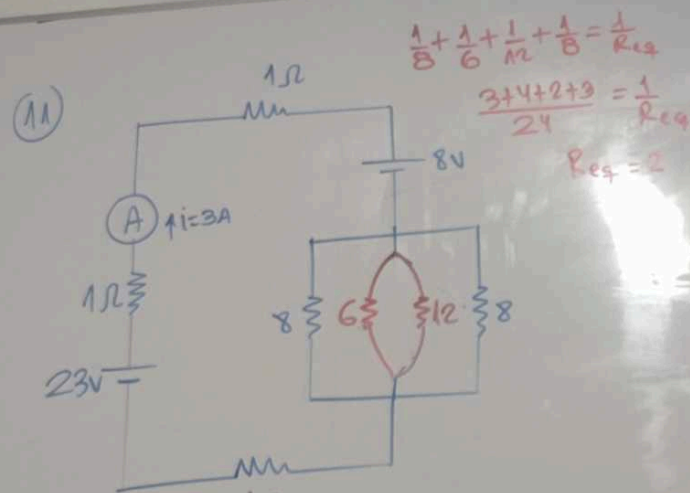
$$\frac{7}{2R} = \frac{1}{R_{eq}} \rightarrow R_{eq} = \frac{2R}{7}$$



$P_{OT.} = Vi = 100(10) = 1000W$

Dato:


$$V_{AB} = 120V$$

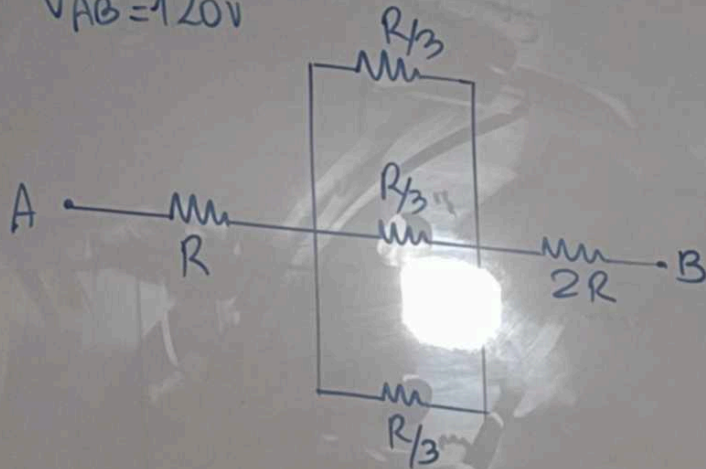

$$\frac{3}{R} + \frac{3}{R} + \frac{3}{R} = \frac{1}{R_{eq}}$$

$$\frac{9}{R} = \frac{1}{R_{eq}}$$

$$R_{eq} = \frac{R}{9}$$

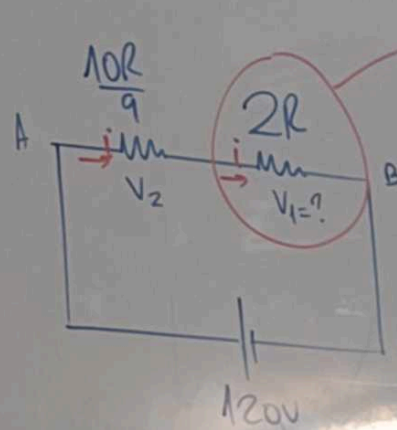


$$V_1 = IR$$

$$V_1 = i(2R)$$

$$V_1 = 2\left(\frac{270}{7}\right)$$


$$V_1 = \frac{540}{7} = 77.14V$$

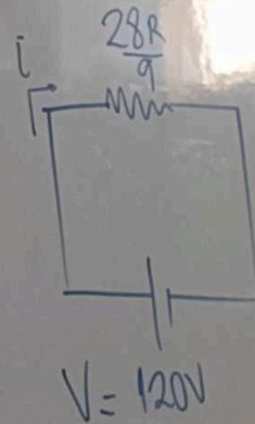

$$V = iR$$

$$120 = i\left(\frac{28R}{9}\right)$$

$$\frac{270}{7} = iR$$

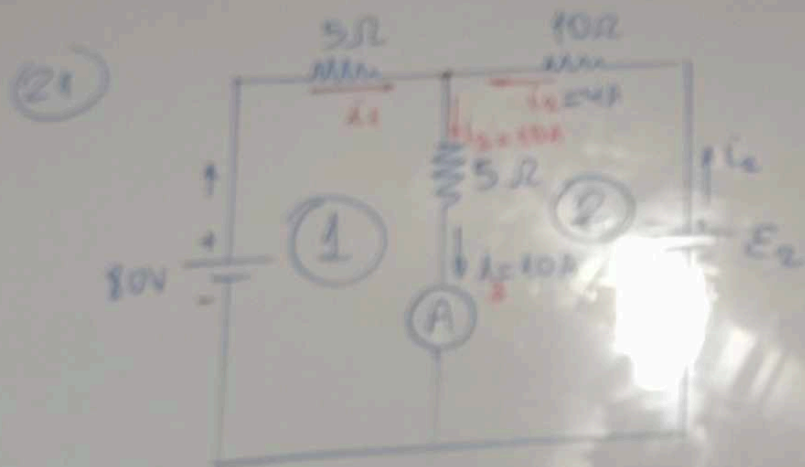

Malla ②

$$\sum V = \sum iR$$

$$E_2 = 4(10) + 6(10)$$

$$E_2 = 90V$$

$$i_1 + i_2 = 10$$

Malla ①: $\sum V = \sum iR$

$$80 = 5i_1 + 5(10)$$

$$i_1 = 6A \quad i_2 = 4A$$